ثانوية:الشهيد بركاتي رابح السنة الدراسية :2021/2020

اختبار الدورة الأولى في التكنولوجيا

التمرين الأول :

اربط بين الإجابات الصحيحة صحح الخطأ ان وجد.

لقياس الاستطاعة نستعمل	أحادية الطور للمنازل
من اجل انارة السلالم نستعمل	يستعمل في المآخذ
السلك ذو مقطع $2.5mm^2$	المقاومات و التوتر
اللون البني يستعمل	جهاز واط متر
يستطيع جهاز متعدد القياس	انارة ذهاب و إياب
لرفع التوتر نستعمل	في سلك الطور
تقدم شركة سونالغاز تغذية	نستعمل محول خافض
التغذية ثلاثية الطور	تستعمل في الو رشات

التمرين الثاني :

من اجل تفادى الأخطاء في التركيبات الكهربائية نستعمل مجموعة من المخططات تتمثل في :-


.....-.....-.....

-.....

- اشرح اثنين منها :1/..... ..

2/..... ...

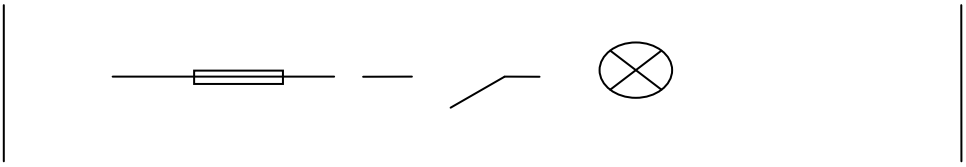- من اجل انارة مطبخ اكمل المخطط مع توضيح نوع الانارة



اذا كان المصباح يحمل المقادير الاتية : 100W 220Vاحسب الطاقة خلال 3ساعات من اجل مصباح واحد ثم من اجل 6مصابيح الخاصة بقسمك

.....

.....

الاسم :.....واللقب..... بالتوفيق استعن بالله ولا تعجز الاستاذة ف ب

www.dzexams.com