
المستوى : الأولى متوسط	جانفي2021
الفرض الثاني في مادة العلوم فزيائية	المدة:1سا

الموضوع 1:

الوضعية الأول (10 ن) :

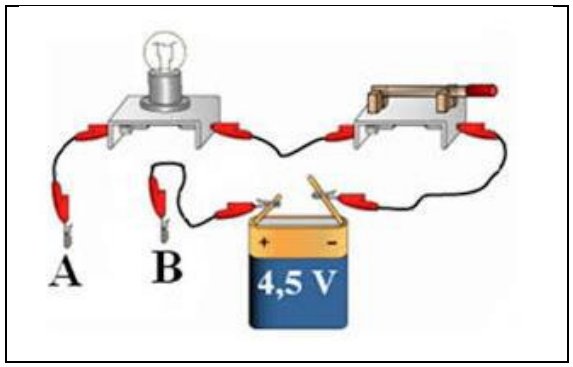قام وليد بإنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل التالي :



1- اعد رسم الدارة السابقة باستعمال الرموز النظامية

2- بعد ذلك وضع وليد في كل مرة بين النقطتين A و B جسما من الاجسام الموضحة في الصورة:



ساعد وليد في ملا الجدول:


مادة صنع الجسم الموضوع بين النقطتين A و B	حالة المصباح
مسطرة البلاستيك	.....
خاتم من الذهب	.....
قطعة نقدية	.....
عود ثقاب	.....
كمية من الماء المعدني	.....
قطعة من الغرافيك	.....

3- تنقسم الاجسام الى .....مواد .....بمرور التيار الكهربائي و تسمى .....,

و مواد .....بمرور التيار الكهربائي و تسمى .....

الوضعية الثانية (10 ن):

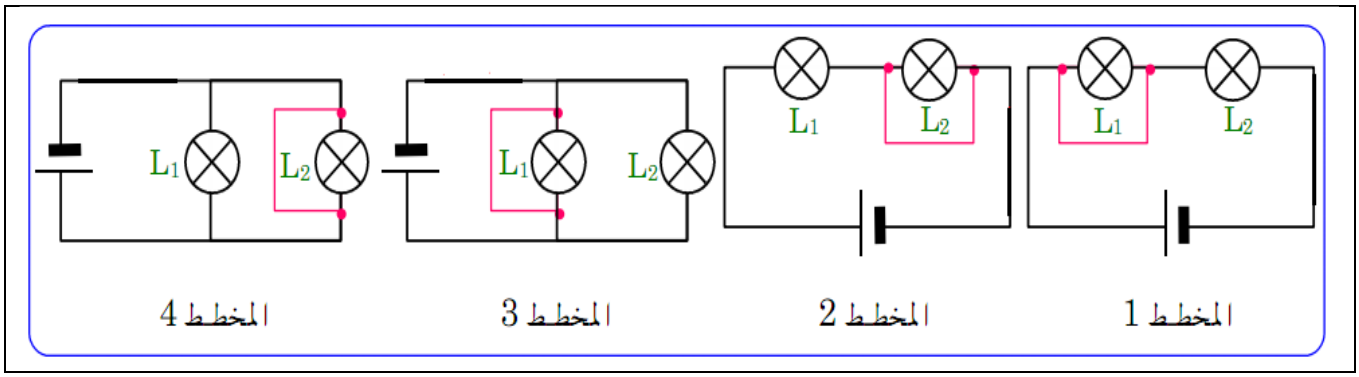في اطار التحضير لفترة الفروض و اثناء المراجعة لدرس الاستقصار تصادفت مع المخططات التالية:



www.dzexams.com

1- اكمل الجدول الاتي, وحدد في التراكيب الاربعة, ما اذا كان المصباح يتوهج او لا يتوهج

	المخطط1	المخطط2	المخطط3	المخطط4
المصباح L1	.....	.....	.....	.....
المصباح L2	.....	.....	.....	.....

2- ماهي العناصر التي يمكن ان تتلف في كل مخطط؟

.....

.....

3- ما هي الاحتياطات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط امنية؟

.....

.....

.....

www.dzexams.com

الاجابة النموذجية	
الوضعية الاولى	10ن
2- الجدول : مادة صنع الجسم الموضوع بين النقطتين A و B : حالة المصباح مسطرة البلاستيك : لا يتوهج خاتم من الذهب : يتوهج قطعة نقدية : يتوهج عود ثقاب : لا يتوهج كمية من الماء المعدني : يتوهج قطعة من الغرافيك : يتوهج	
3- تنقسم الاجسام الى نوعان مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي و تسمى النواقل , و مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربائي و تسمى العوازل	

الوضعية الثانية	10ن
1- اتمام الجدول: المصباح L1 : لا يتوهج : يتوهج : لا يتوهج .. : لا يتوهج المصباحL2 : يتوهج : لا يتوهج : لا يتوهج . : لا يتوهج	
2-العناصر التي يمكن ان تتلف في كل مخطط : المخطط1: يمكن ان يتلف L2 المخطط 2: يمكن ان يتلف L1 المخطط 3: البطارية ترتفع درجة حرارتها و تتلف المخطط 4 : البطارية ترتفع درجة حرارتها و تتلف	
3- الاحتياطات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط امنية : تغليف اسلاك التوصيل – استعمال المنصهرة – استعمال القاطع الكهربائي	

www.dzexams.com