متوسطة: الشهيد صالحي محمد بن عمر — المستوى: الأولى متوسط

ـ العقلة المالحة ـ — 2021/2020


الإختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا — المـــــــــــــدة : 1,30 سا

الجزء الأول: (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

قام عبد الرحمان بتركيب المخطط الموضح في (**الوثيقة -1-**)

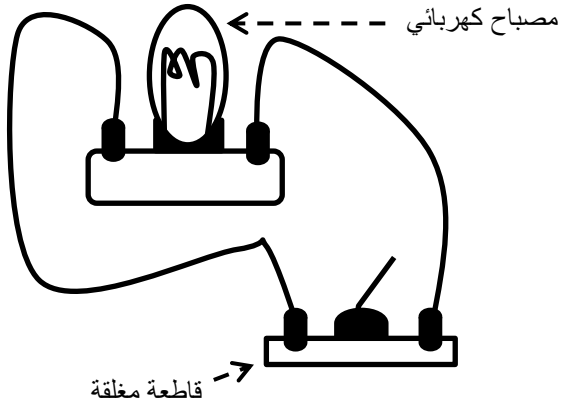
1. ما العنصر الذي ينقص التركيب حتى يصبح دارة كهربائية ؟
2. ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة الكهربائة (بعد إضافة العنصر الناقص).
3. اذكر حالتين لا يتوهج فيهما المصباح الكهربائي ؟



الوثيقة -1-

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

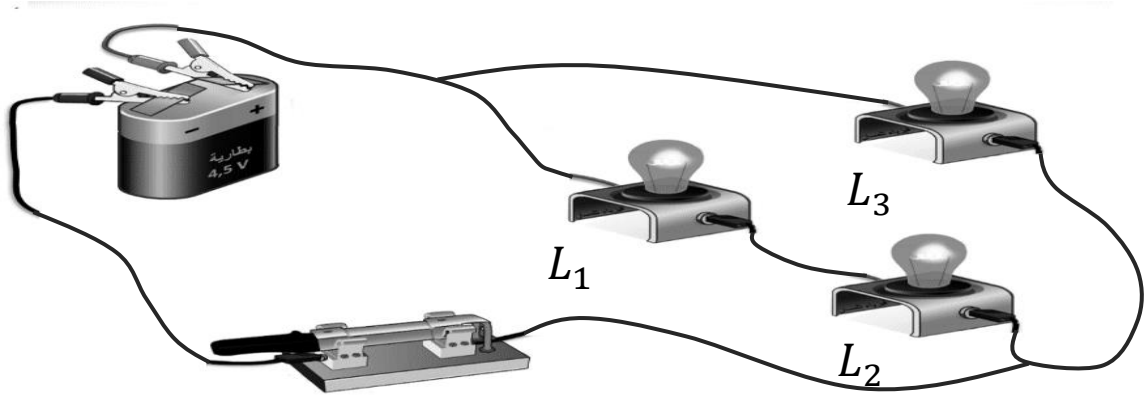في حصة أفواج الأعمال التجريبية حول الدارات الكهربائية قام فوج بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في (**الوثيقة -2-**)



الوثيقة -2- ⟸

المطلوب:

1. ما نوع الربط في هذه الدارة الكهربائية ؟
2. ما نوع الربط بين المصباحين L_1 و L_2 ؟
3. قام هذا الفوج باستقصار المصباح L_3 ، برأيك ماذا يحدث ؟ قم برسم المخطط النظامي الموافق لهذه الدارة الكهربائية و ذلك بعد استقصار المصباح L_3 مع تحديد اتجاه التيار الكهربائي بأسهم .

اقلب الصفحة

www.dzexams.com

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

وضع أستاذ الفيزياء أمام تلاميذه قطعة معدنية مكعبة الشكل وخاتما مجهولي المادة وسألهم عن كيفية معرفة مادة كل منهما، فكان جواب الفوج الأول كالتالي: بتعيين الكتلة أو الحجم يمكننا التعرف على المادة.

كما أجاب الفوج الثاني: بحساب الكتلة الحجمية يمكن التعرف على المادة.

1/ برأيك من الفوج الذي هو على صواب ؟

2/ كانت القياسات الخاصة بالقطعة المعدنية كالتالي: $a = 4\ cm$; $m = 569,6\ g$

أ/ أحسب حجم هذه القطعة المعدنية $V\ (cm^3)$ ؟

ب/ أحسب الكتلة الحجمية لهذه القطعة المعدنية ب $\rho\ (g/cm^3)$ ؟

3/ إليك القياسات الخاصة بالخاتم : $V_1 = 100\ ml$; $V_2 = 110\ ml$; $m' = 193\ g$

أ/ أحسب حجم هذا الخاتم ب: $V'(cm^3)$ ؟ علما أن حجم الماء هو V_1 و حجم الماء مع الخاتم هو V_2

ب/ استنتج الكتلة الحجمية لهذا الخاتم ب $\rho'\ (g/cm^3)$ ؟

4/ ماهي مادة صنع كل من الخاتم والقطعة المعدنية معتمدا على الكتل الحجمية الآتية:

المادة	الحديد	الذهب	النحاس	الفضة
الكتلة الحجمية	$7,8\ (g/cm^3)$	$19,3\ (g/cm^3)$	$8,9\ (g/cm^3)$	$10,5\ (g/cm^3)$

الأستاذ: عباس هشام

www.dzexams.com