الاختبار الأول في مادة الهندسة الكهربائية – الفترة الأولى –

المدة: ساعتين	المستوى: 1جذع مشترك علوم وتكنولوجيا	التاريخ :

الاسم و اللقب:.....القسم:.....

العلامة

ملاحظة: الإجابة على الأسئلة تتم مباشرة على الورقة.

التمرين الأول:

ضع علامة " x " في الإجابة أو الإجابات الصحيحة وأجب عن الأسئلة:

أ) أردنا قياس التوتر المطبق بين طرفي بطارية لذلك استعملنا جهاز متعدد القياس.

1) ما هي طبيعة التوتر المقاس ؟

☐ توتر متناوب ☐ توتر مستمر

2) اختر الأقطاب التي تربط فيها أسلاك القياس؟

☐ COM ☐ $V-\Omega$ ☐ $2A\,max$ ☐ $20A$

3) كيف يتم إختيار المعيار؟

☐ نضع المبدل في المعيار الأكبر للأمبير ثم ننقص تدريجيا في المعيار حتى يصبح مناسبا.
☐ نضع المبدل في المعيار الأصغر للأمبير ثم نزيد تدريجيا في المعيار حتى يصبح مناسبا.

4) من بين المعايير التالية ما هو المعيار المناسب إذا كانت قيمة التوتر بين طرفي البطارية $9\,V$ ؟

☐ 20mV ☐ 2V ☐ 10V ☐ 20V ☐ 200V ☐ 750V

5) عند القيام بعملية القياس ظهرت النتيجة $(-8.9V)$. ما هو سبب ظهور علامة (-)؟

.....

6) هل القيمة (8,9V) هي القيمة الصحيحة المقاسة لهذا التوتر؟

.....

7) أعط سببا للإختلاف الملاحظ بين القيمة المقاسة (8,9V) و القيمة المكتوبة على البطارية (9V) ؟

.....

ب) في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما الفرق بين المحطة النووية و المحطة الحرارية ؟

.....

.....

جـ) 1) في دارة كهربائية أردنا قياس قيمة مقاومة R ولم يتوفر لدينا جهاز أوم متر.ماهي الطريقة التي نستعملها في هذه الحالة وكيف تستنتج قيمة المقاومة ؟ .....

.....

.....

2) أحسب الاستطاعة المستهلكة من طرف مقاومة قيمتها 500Ω عند تطبيق توتر 30V.

.....

.....

www.dzexams.com

التمرين الثاني:

نريد التحكم في إنارة رواق بمدخلين لذلك إستعملنا دارة الإنارة ذهاب و إياب.

ماهو الهدف من هذه الإنارة: .....

.....

لإنشاء هذا التركيب إستعملنا التجهيز التالي:

- **التغذية:** فاصل رئيسي مزدوج.
- **الإنارة:** فاصل فرعي + قاطعتين ذهاب وإياب + مصباحين.
- **مأخذ تيار(220 V):** فاصل فرعي + مأخذ تيار.

أكمل ربط تركيب هذه الدارة (استعمل الألوان).

التغذية
220V ~

Phase

Neutre





الفاصل الرئيسي



فواصل فرعية



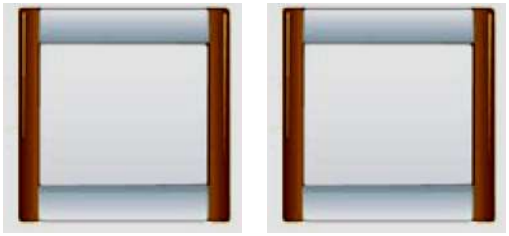

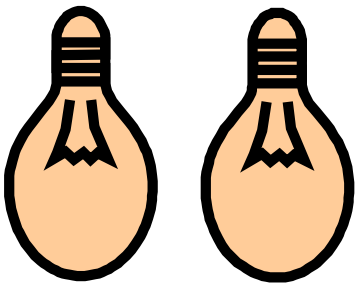


www.dzexams.com

الإسم واللقب:.....


التمرين الثالث:

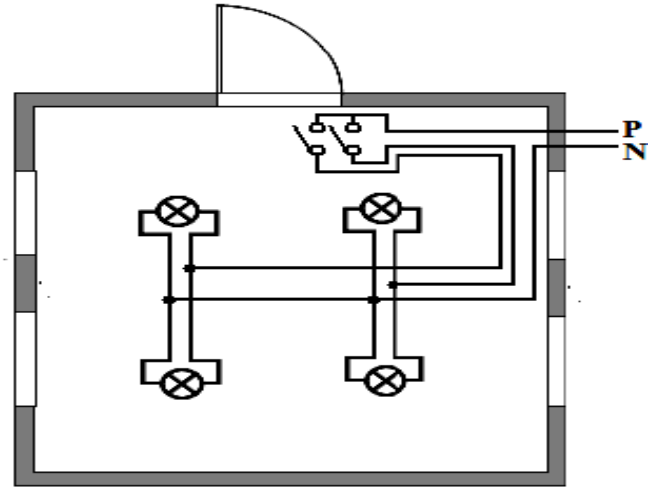نريد تزويد القاعة المبينة بالمخطط متعدد الأسلاك التالي بإنارة مزدوجة.




- **الهدف:** .....
- **المستقبل:**.....
- **نوع التحكم:** .....

أكمل المخططات التالية (استعمل الألوان):

 


المخطط النظري

المخطط الهندسي

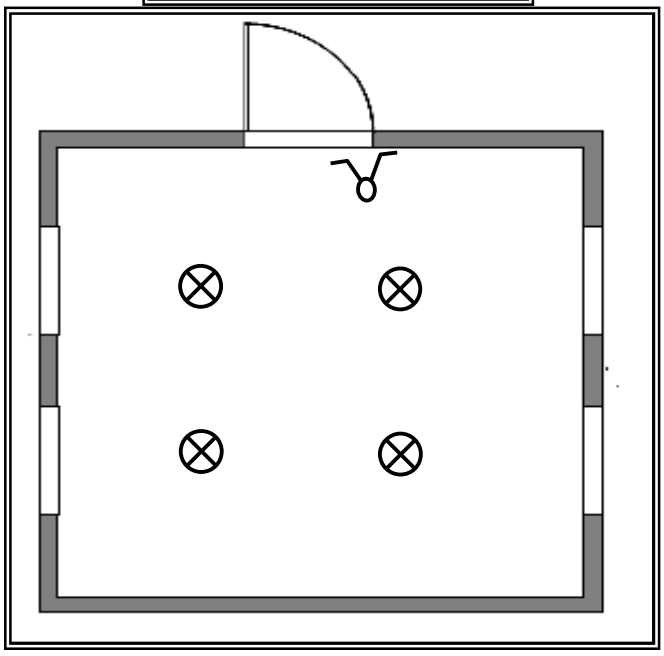

المخطط أحادي السلك

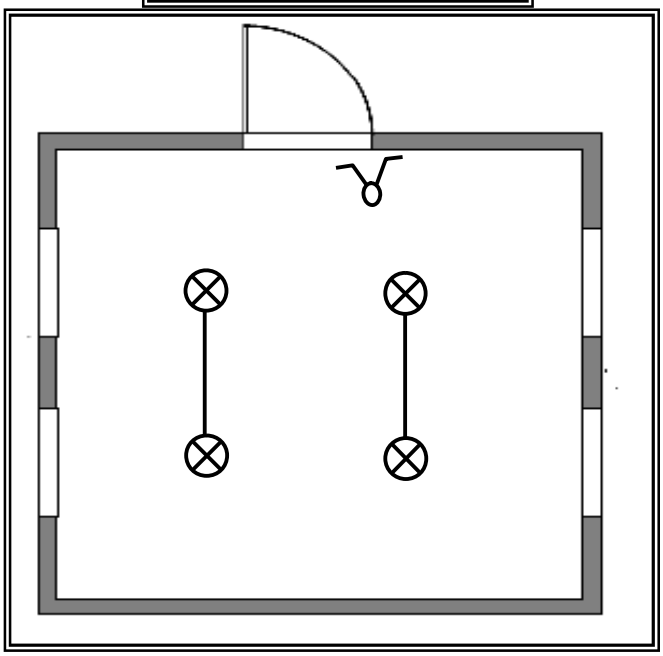

www.dzexams.com

ثانوية جيرش محمد ـ بتارن ـ

تصحيح الاختبار الأول في مادة الهندسة الكهربائية ـ الفترة الأولى ـ

المستوى: 1جذع مشترك علوم وتكنولوجيا | التاريخ :

التنقيط | ـأستاذ المادة: زروقي بشيرـ

التمرين الأول: (07 نقاط)

ضع علامة " x " في الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

أردنا قياس التوتر المطبق بين طرفي بطارية لذلك استعملنا جهاز متعدد القياس.

1) ما هي طبيعة التوتر المقاس ؟

☐ توتر متناوب ☒ توتر مستمر ---------- 0.5

2) اختر الأقطاب التي تربط فيها أسلاك القياس؟

☒ COM ☒ $V-\Omega$ ☐ $2A\,max$ ☐ $20A$ ---------- 01

3) كيف يتم إختيار المعيار؟ (الإجابتين خاطئتين، نستعمل معايير الفولط) ---------- 0.5

4) من بين المعايير التالية ما هو المعيار المناسب إذا كانت قيمة التوتر بين طرفي البطارية $9\,V$ ؟

☐ 20mV ☐ 2V ☐ 10V ☒ 20V ☐ 200V ☐ 750V 0.5

5) عند القيام بعملية القياس ظهرت النتيجة $(-8.9V)$. ما هو سبب ظهور علامة (-)؟

بسبب عكس أقطاب الجهاز. ---------- 0.5

6) هل القيمة (8.9V) هي القيمة الصحيحة المقاسة لهذا التوتر؟ نعم. ---------- 0.5

7) أعط سببا للاختلاف بين القيمة المقاسة (8,9V) و القيمة المكتوبة على البطارية (9V) ؟ .

يعود الاختلاف إلى دقة قياس الجهاز (الخطأ المرتكب). ---------- 0.5

ب) في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما الفرق بين المحطة النووية و المحطة الحرارية ؟

لهما نفس مبدأ العمل، ويختلفان في طريقة إنتاج حرارة تسخين الماء، في الحرارية نستعمل حرق الوقود أما في النووية فتعتمد على إنشطار اليورانيوم. ---------- 01

جـ) 1) في دارة كهربائية أردنا قياس قيمة مقاومة R ولم يتوفر لدينا جهاز أوم متر.ماهي الطريقة التي نستعملها في هذه الحالة وكيف تستنتج قيمة المقاومة ؟

نقوم بقياس المقدارين التيار والتوتر، باستعمال الفولط متر والأمبير متر، ثم نستنتج قيمة المقاومة باستعمال قانون أوم. ---------- 01

2) أحسب الاستطاعة المستهلكة من طرف مقاومة قيمتها 500Ω عند تطبيق توتر 30V.

لدينا $P=U.I$ و $I=\frac{U}{R}$ ومنه $P=\frac{U^2}{R}$ ت-ع: $P=\frac{30^2}{500}=1,8\,w$ ---------- 01

www.dzexams.com

التمرين الثاني: (05.5 نقاط)


نريد التحكم في إنارة رواق بمدخلين لذلك إستعملنا دارة الإنارة ذهاب و إياب.

ماهو الهدف من هذه الإنارة: التحكم في مستقبل (مصباح أو عدة مصابيح) من موضعين مختلفين بإستعمال قاطعتين ذهاب و إياب. — 1.5

لإنشاء هذا التركيب إستعملنا التجهيز التالي:

- **التغذية:** فاصل رئيسي مزدوج.
- **الإنارة:** فاصل فرعي + قاطعتين ذهاب وإياب + مصباحين.
- **مأخذ تيار(220 V):** فاصل فرعي + مأخذ تيار.

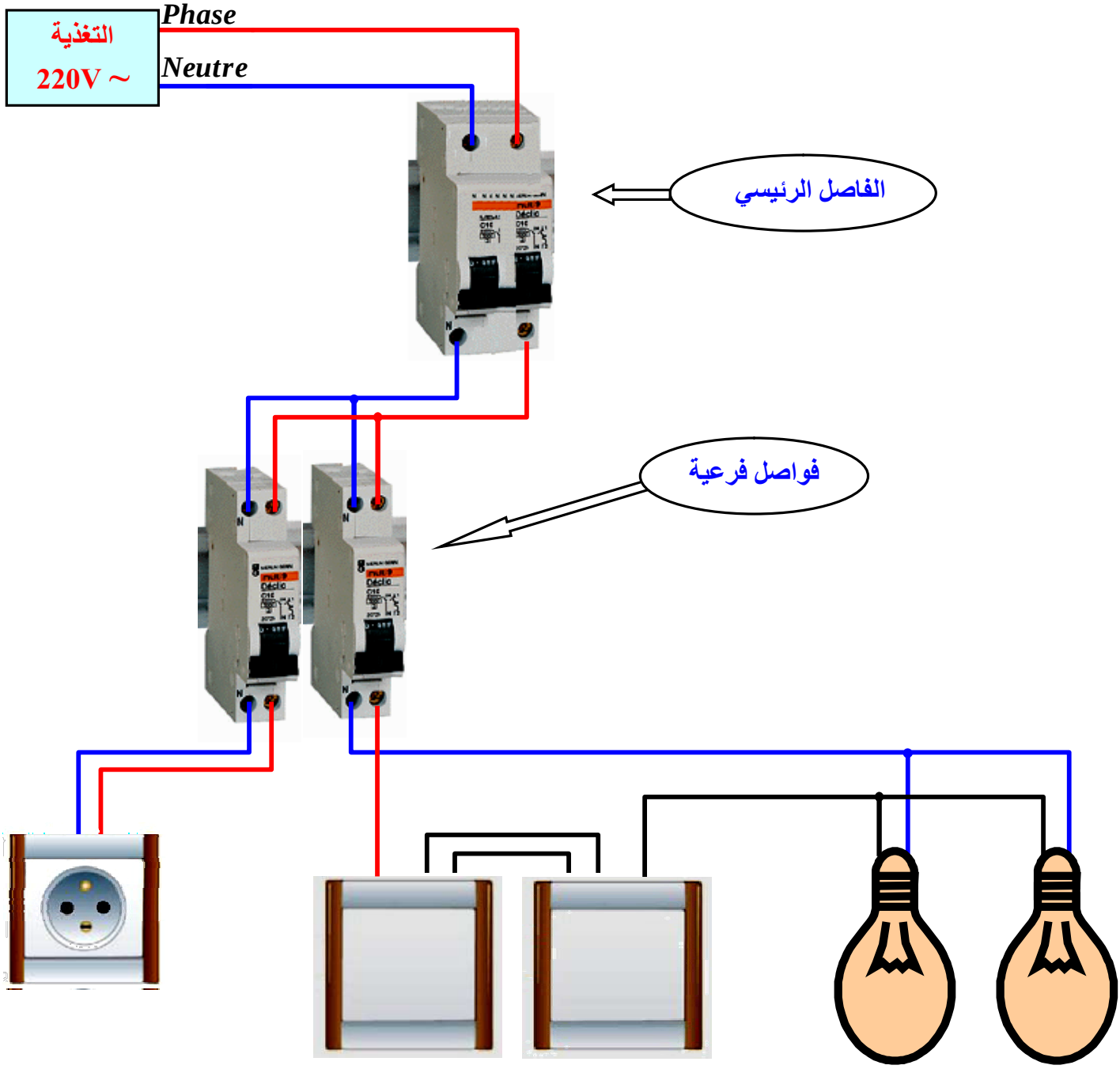أكمل ربط تركيب هذه الدارة (استعمل الألوان). ---------- — 4




www.dzexams.com

التنقيط

التمرين الثالث: (07.5 نقاط)

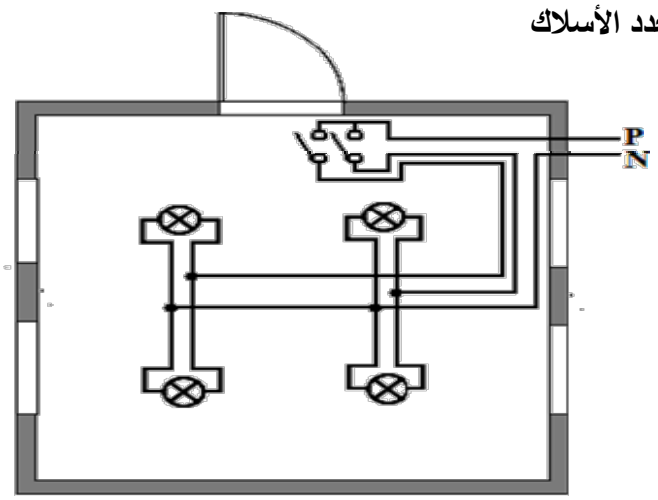
نريد تزويد القاعة المبينة بالمخطط متعدد الأسلاك التالي بإنارة مزدوجة.




- **الهدف:** التحكم في مستقبلين من موضع واحد بإستعمال قاطعة مزدوجة. — 01
- **المستقبل:** 4 مصابيح. — 0.5
- **نوع التحكم:** قاطعة مزدوجة.. — 0.5

أكمل المخططات التالية (استعمل الألوان):


المخطط النظري — 02

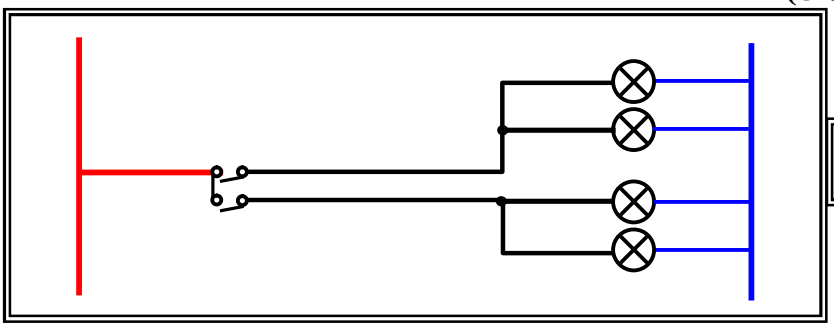

المخطط الهندسي

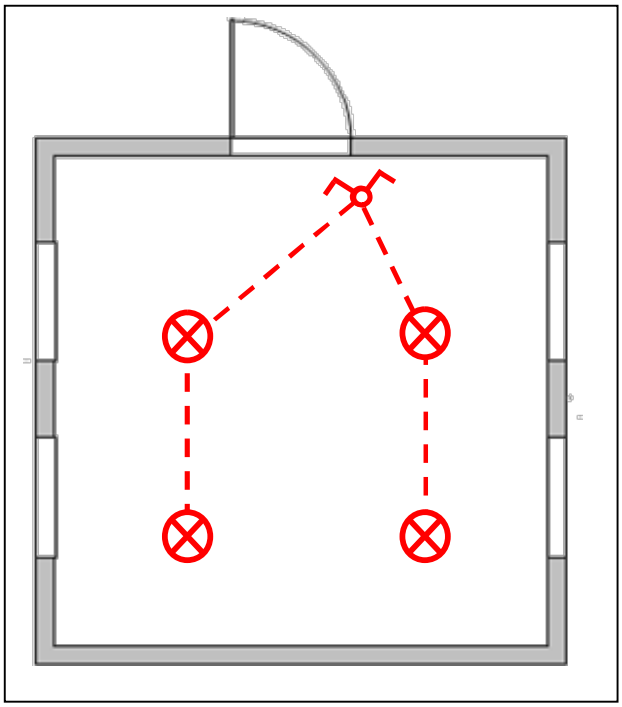

المخطط أحادي السلك — 1.5 / 02

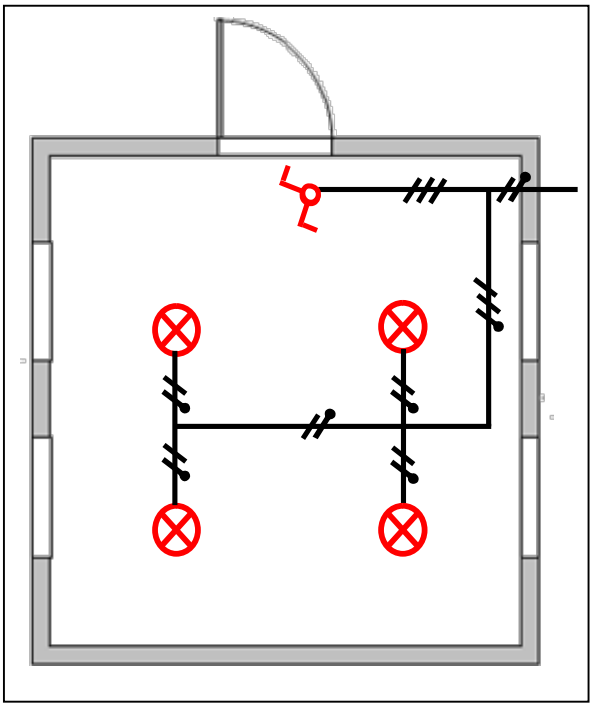

www.dzexams.com